



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA

Camila Xavier de Medeiros (cxm)
Lorenzo Fontenelle Chaves (lfc4)
Maria Luísa Mendes de Siqueira Passos (mlmsp)
Mário da Mota Limeira Neto (mmln)

PROJETO DE SISTEMAS DIGITAIS DE COMUNICAÇÃO UART

RECIFE, PERNAMBUCO
2021

Sumário

Introdução	3
Visão Geral do Projeto	4
Instrução e diagrama de blocos geral	4
Diagrama De Blocos do UART	4
Waveform do UART	5
Código do UART	6
Módulo TX	7
Máquina De Estados do TX	7
Diagrama De Blocos do TX	8
Código do TX	9
Waveform do TX	10
Módulo RX	11
Máquina De Estados do RX	11
Diagrama De Blocos do RX	12
Código do RX	12
Waveform do RX	16
Conclusão	17

1. Introdução

Neste relatório iremos apresentar e explicar, detalhadamente, o projeto da segunda unidade da disciplina Sistemas Digitais, que consiste na aplicação dos assuntos explorados em aula, através da implementação de módulos de transmissão e recepção compatíveis com o protocolo UART (Universal asynchronous receiver/transmitter).

O mesmo consiste na implementação de dois módulos, TX e RX, responsáveis por transmitir e receber dados, respectivamente. Tais dados são inseridos por 8 switches que indicam valores e instruções a serem realizadas pelo sistema e devem ser apresentados em 2 displays de 7 segmentos e 8 LEDs.


Todos os circuitos, códigos e diagramas apresentados neste relatório foram implementados, testados e simulados no Quartus. Além disso, também implementamos máquinas de estado dos módulos RX e TX, para melhor compreensão do projeto.

2. Visão Geral do Projeto

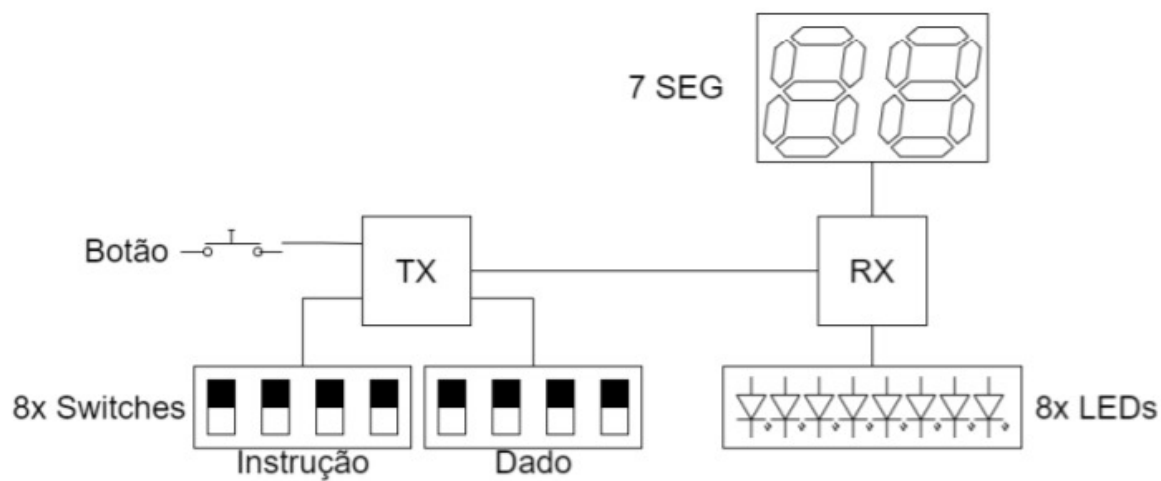
2.1. Instruções e visão geral em um diagrama de blocos do projeto:

Instruções:


- 0x01 - Limpar os displays de 7 segmentos;
- 0x02 - Carregar dados até em um registrador interno no módulo RX;
- 0x04 - Mostrar os dados armazenados no registrador interno nos displays de 7 segmentos;



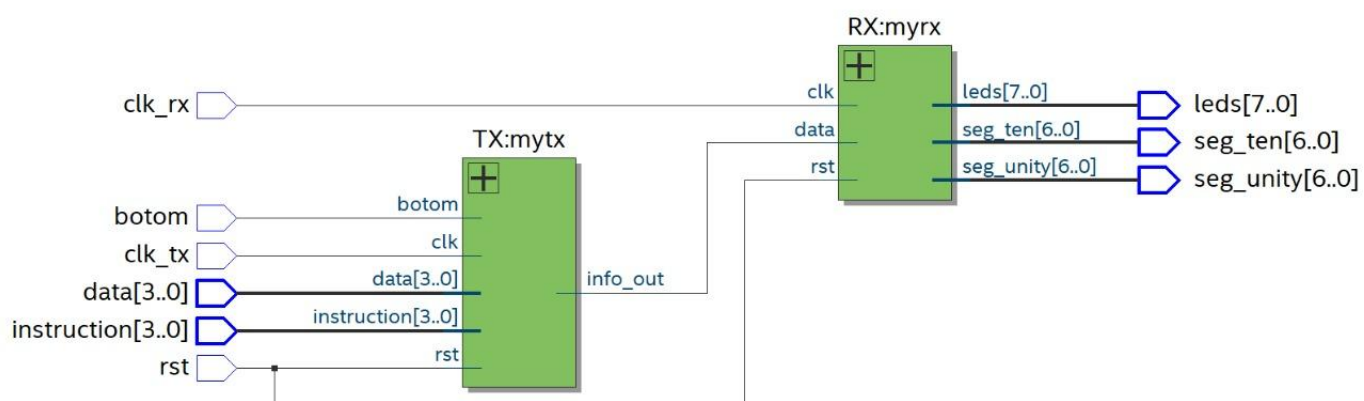2.2. Diagrama de blocos do UART (com respectivas entradas e saídas)



2.3. Waveform do UART

 

2.4. Código do UART

```

1  module uart (
2      input clk_rx, //clock do rx
3      input clk_tx, //clock do tx
4      input rst, //reset
5      input botom, //botao
6      input [3:0] data, //dado
7      input [3:0] instruction, //instrução
8      output [7:0] leds, //os 8 leds
9      output [6:0] seg_uni, //unidades do led de 7 segmentos
10     output [6:0] seg_ten //dezenas do led de 7 segmentos
11 );
12
13     wire tx_to_rx;
14
15     TX mytx(
16         .clk (clk_tx),
17         .rst (rst),
18         .data (data),
19         .instruction (instruction),
20         .botom (botom),
21         .info_out (tx_to_rx)
22     );
23
24     RX myrx(
25         .data (tx_to_rx), //output do tx
26         .clk (clk_rx),
27         .rst (rst),
28         .seg_uni (seg_uni),
29
30         .seg_uni (seg_uni),
31         .seg_ten (seg_ten),
32         .leds (leds),
33         .state ()
34     );
35 endmodule

```


3. Módulo TX

3.1. Máquina de estados do TX


Esse módulo conta com uma máquina com quatro estados, sendo eles:

- START
- WAIT
- EXTREME
- SEND_DATA
- SEND_INSTRUCTION

A máquina sairá do estado de START quando o botão for ativado e entrará no estado de WAIT. Após o botão ser desativado passará para o estado EXTREME, quando as informações de saída vão ser zeradas e seguirá para os estados SEND_DATA, momento no qual as informações de saída serão contabilizadas. Por fim, a máquina partirá para o último estado, o SEND_INSTRUCTION, e as informações que dizem respeito às instruções serão contabilizadas, enviadas e esse ciclo será reiniciado. Caso o reset seja acionado a máquina retornará para o estado START.

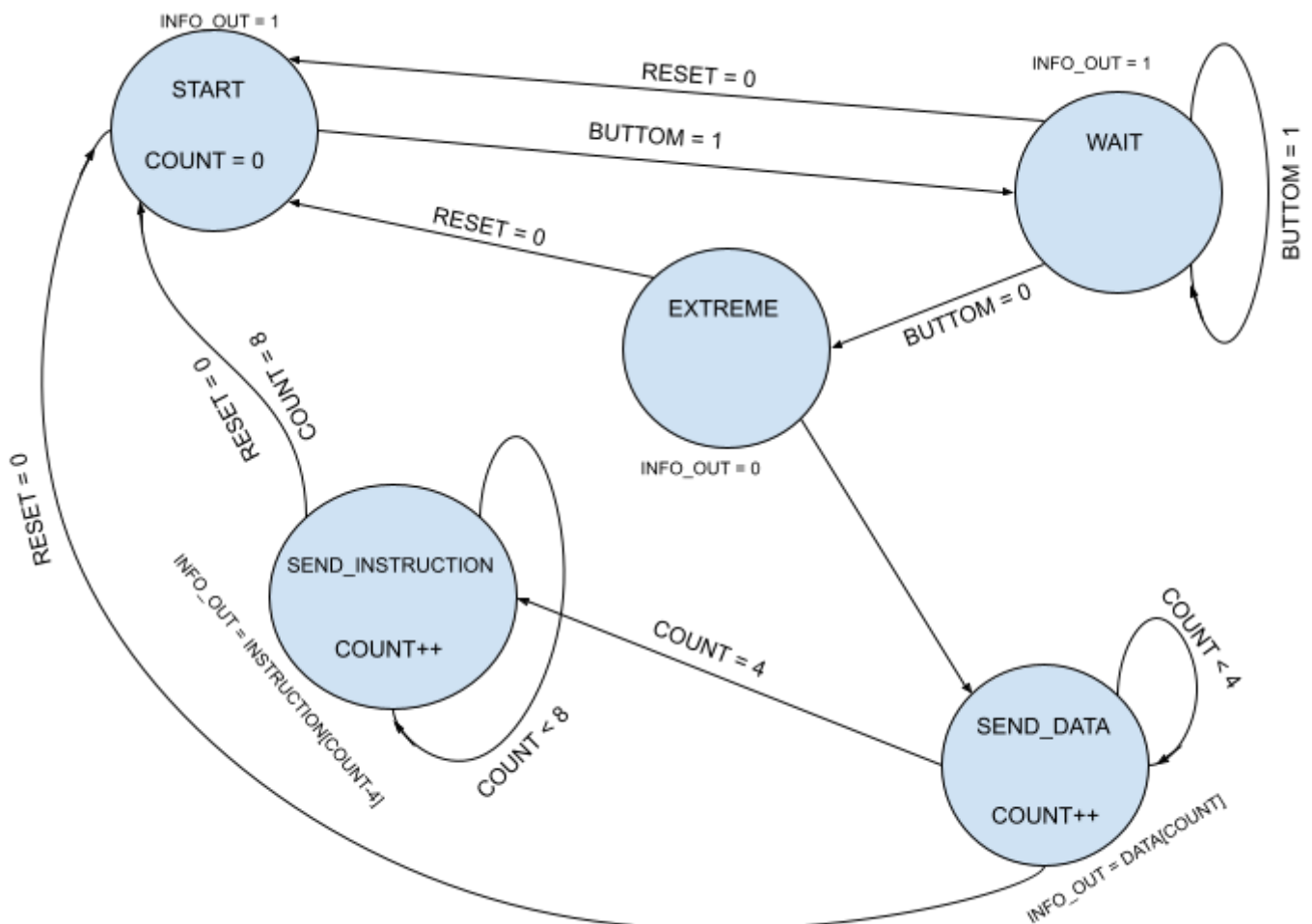

3.2. Diagrama de blocos do TX

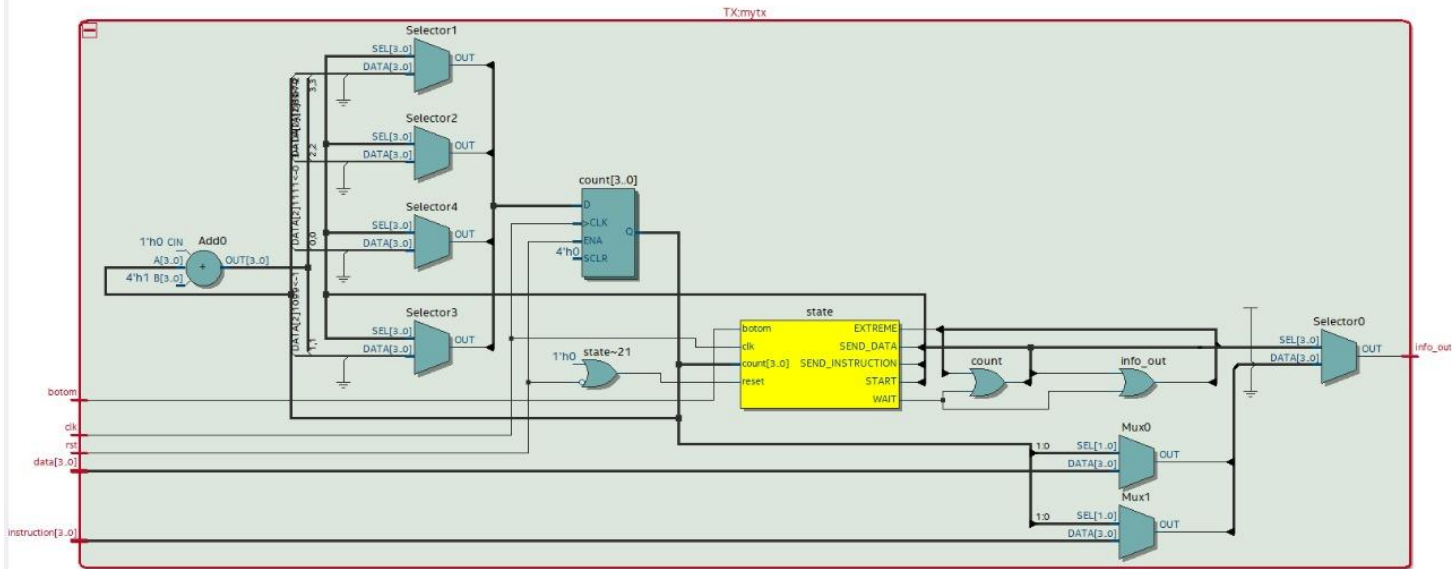

3.3. Código do TX

```

1  module TX(clk, rst, botom, instruction, data, info_out);
2
3      input [3:0]data;
4      input [3:0]instruction;
5      input botom;
6      input clk, rst;|
7      output reg info_out;
8
9      reg [3:0]count;
10     reg [2:0]state;
11
12     parameter START = 3'b000,
13               WAIT = 3'b001,
14               EXTREME = 3'b010,
15               SEND_DATA = 3'b011,
16               SEND_INSTRUCTION = 3'b100;
17
18     initial begin
19         info_out <= 1'd1;
20         state <= START;
21         count <= 4'd0;
22     end
23
24
25     always@(*) begin
26         case(state)
27             START: begin
28                 info_out <= 1;
29
30                 end
31                 WAIT: begin
32                     info_out <= 1;
33                 end
34                 EXTREME: begin
35                     info_out <= 0;
36                 end
37                 SEND_DATA: begin
38                     info_out <= data[count];
39                 end
40                 SEND_INSTRUCTION: begin
41                     info_out <= instruction[count - 4];
42                 end
43                 default: begin
44                     info_out <= info_out;
45                 end
46             endcase
47         end
48     end
49
50
51     always@(posedge clk or negedge rst) begin
52
53         if(rst == 0) begin
54             state <= START;
55         end


```

```

56 else begin
57     case(state)
58     START: begin
59         count <= 0;
60         if(botom == 1) begin
61             state <= WAIT;
62         end
63     end
64     WAIT: begin
65         if(botom == 0) begin
66             state <= EXTREME;
67         end
68     end
69     EXTREME: begin
70         state <= SEND_DATA;
71     end
72     SEND_DATA: begin
73         count <= count + 1;
74         if(count == 3) begin
75             state <= SEND_INSTRUCTION;
76         end
77     end
78     SEND_INSTRUCTION: begin
79         count <= count + 1;
80         if(count == 7) begin
81             state <= START;
82         end
83     end
84     default: begin
85         state = state;
86     end
87 endcase
88
89 end
90
91 end
92
93 endmodule
94
95

```

3.4. Waveform do TX

 


4. Módulo RX

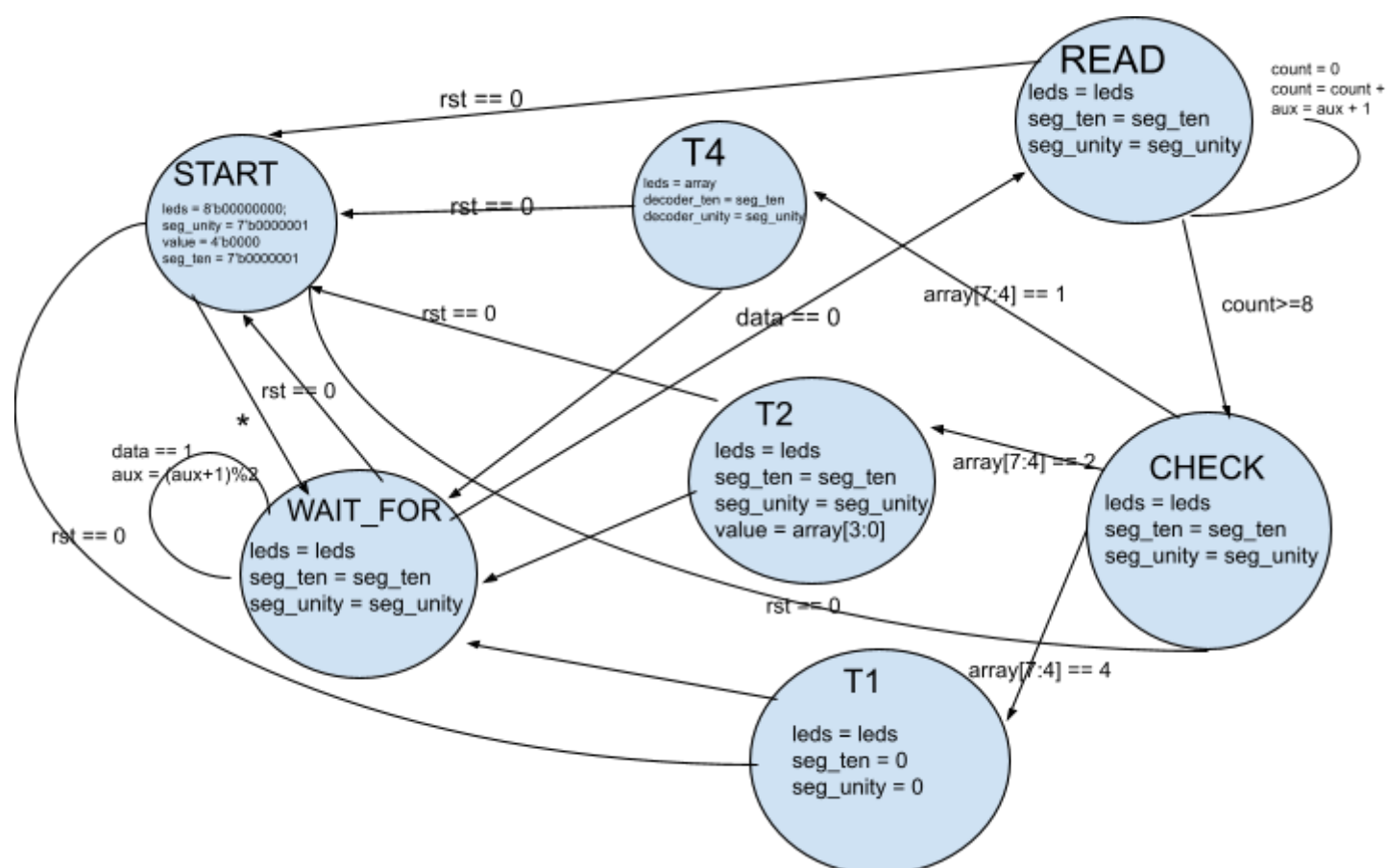
4.1. Máquina de estados do RX

A máquina conta com 7 estados que denominamos: START, WAIT_FOR, READ, CHECK, T1, T2 e T4.

A princípio, a máquina sai do estado START para o estado WAIT_FOR, recebe os dados, indo então para o estado READ, no qual fará a devida interpretação das informações. Então, haverá uma análise das informações no estado CHECK, que dependendo da instrução recebida será encaminhada para o devido estado. A limpeza de dados ocorrerá nos estados WAIT_FOR e START. A máquina voltará para seu estado inicial (START) se houver reset.



4.2. Diagrama de blocos do RX

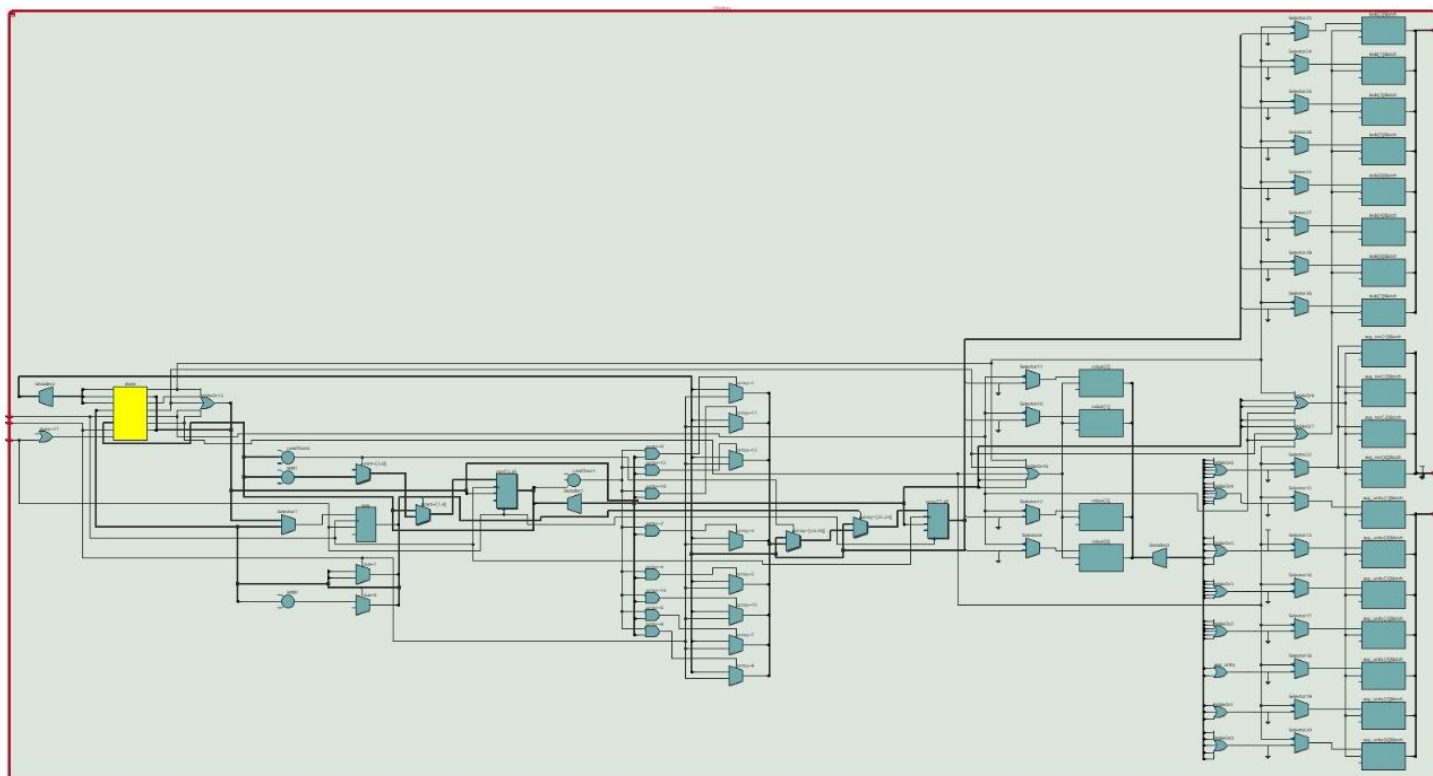

4.3. Código do RX

```

1  module RX( input data, input clk, input rst, output reg[6:0] seg_unity, output //RX
2
3      reg[6:0] seg_ten, output reg[7:0] leds);
4      reg [2:0] state;
5      reg [3:0] value;
6      reg [7:0] array = 8'b00000000;
7      reg aux = 0;
8      reg [3:0] cont = 4'b0000;
9
10     parameter start = 3'b000, wait_for = 3'b001, read = 3'b010, check =
11     3'b011, t1 = 3'b100, t2 = 3'b101, t4 = 3'b110;
12
13
14     always@(*) begin
15         case(state)
16         start: begin
17             leds <= 8'b00000000;
18             seg_ten <= 7'b0000001;
19             seg_unity <= 7'b0000001;
20             value <= 4'b0000;
21         end
22         wait_for: begin
23             leds <= leds;
24             seg_ten <= seg_ten;
25             seg_unity <= seg_unity;
26         end
27         read: begin
28             leds <= leds;

```



```

29         seg_ten <= seg_ten;
30         seg_unity <= seg_unity;
31     end
32     check: begin
33         leds <= array;
34         seg_ten <= seg_ten;
35         seg_unity <= seg_unity;
36     end
37     t1: begin //limpa
38         leds <= leds;
39         seg_ten <= 7'b00000001;
40         seg_unity <= 7'b00000001;
41     end
42     t2: begin //carrega
43         value <= array[3:0];
44         leds <= leds;
45         seg_ten <= seg_ten;
46         seg_unity <= seg_unity;
47     end
48     t4: begin // mostra
49         leds <= leds;
50         case(value)
51             4'd0: begin
52                 seg_unity[6:0] <= 7'b00000001; // 0
53                 seg_ten[6:0] <= 7'b00000001;
54             end

```

```

55             4'd1: begin
56                 seg_unity[6:0] <= 7'b1001111; // 1
57                 seg_ten[6:0] <= 7'b00000001;
58             end
59             4'd2: begin
60                 seg_unity[6:0] <= 7'b0010010; // 2
61                 seg_ten[6:0] <= 7'b00000001;
62             end
63             4'd3: begin
64                 seg_unity[6:0] <= 7'b0000110; // 3
65                 seg_ten[6:0] <= 7'b00000001;
66             end
67             4'd4: begin
68                 seg_unity[6:0] <= 7'b1001100; // 4
69                 seg_ten[6:0] <= 7'b00000001;
70             end
71             4'd5: begin
72                 seg_unity[6:0] <= 7'b0100100; // 5
73                 seg_ten[6:0] <= 7'b00000001;
74             end
75             4'd6: begin
76                 seg_unity[6:0] <= 7'b1100000; // 6
77                 seg_ten[6:0] <= 7'b00000001;
78             end

```

```

79 4'd7: begin
80     seg_unity[6:0] <= 7'b0001111; // 7
81     seg_ten[6:0] <= 7'b0000001;
82 end
83 4'd8: begin
84     seg_unity[6:0] <= 7'b0000000; // 8
85     seg_ten[6:0] <= 7'b0000001;
86 end
87 4'd9: begin
88     seg_unity[6:0] <= 7'b0001100; // 9
89     seg_ten[6:0] <= 7'b0000001;
90 end
91 4'd10: begin
92     seg_unity[6:0] <= 7'b0000001; // 10
93     seg_ten[6:0] <= 7'b1001111;
94 end
95 4'd11: begin
96     seg_unity[6:0] <= 7'b1001111; // 11
97     seg_ten[6:0] <= 7'b1001111;
98 end
99 4'd12: begin
100    seg_unity[6:0] <= 7'b0010010; // 12
101    seg_ten[6:0] <= 7'b1001111;
102 end
103 4'd13: begin
104    seg_unity[6:0] <= 7'b0000110; // 13
105    seg_ten[6:0] <= 7'b1001111;
106 end

```

```

107 4'd14: begin
108     seg_unity[6:0] <= 7'b1001100; // 14
109     seg_ten[6:0] <= 7'b1001111;
110 end
111 4'd15: begin
112     seg_unity[6:0] <= 7'b0100100; // 15
113     seg_ten[6:0] <= 7'b1001111;
114 end
115 endcase
116 end
117 endcase
118 end
119
120 always@(posedge clk or negedge rst) begin
121     if(rst == 0) begin
122         state <= start;
123         array <= 0;
124         cont <= 0;
125     end
126     else begin
127         case(state)
128             start: begin
129                 state <= wait_for;
130             end
131             wait_for: begin
132                 if(data == 0) begin
133                     aux <= aux + 1'd1;

```

```

133         aux <= aux + 1'd1;
134     if(aux == 1) begin
135         aux <= 0;
136         state <= read; //start point
137     end
138 end
139 else begin
140     state <= wait_for;
141 end
142 end
143 read: begin
144     aux <= aux + 1'd1;
145     if(aux == 1) begin
146         aux <= 0;
147         if(cont < 8) begin
148             array[cont] <= data;
149             cont <= cont + 4'b0001;
150             state <= read;
151         end
152     else begin
153         cont <= 0;
154         state <= check;
155     end
156 end
157 end
158 check: begin
159     case(array[7:4])
160         4'd1: begin // limpar dados

```

```

160         4'd1: begin // limpar dados
161             state <= t1;
162         end
163         4'd2: begin // salvar dados
164             state <= t2;
165         end
166         4'd4: begin // mostrar dados
167             state <= t4;
168         end
169         default: begin // fazer nada
170             state <= wait_for;
171         end
172     endcase
173 end
174 t1: begin
175     state <= wait_for;
176 end
177 t2: begin
178     state <= wait_for;
179 end
180 t4: begin
181     state <= wait_for;
182 end
183 default: begin
184     state <= wait_for;
185 end
186 endcase


```

```

186     endcase
187 end
188 end
189 endmodule

```

4.4. Waveform do RX

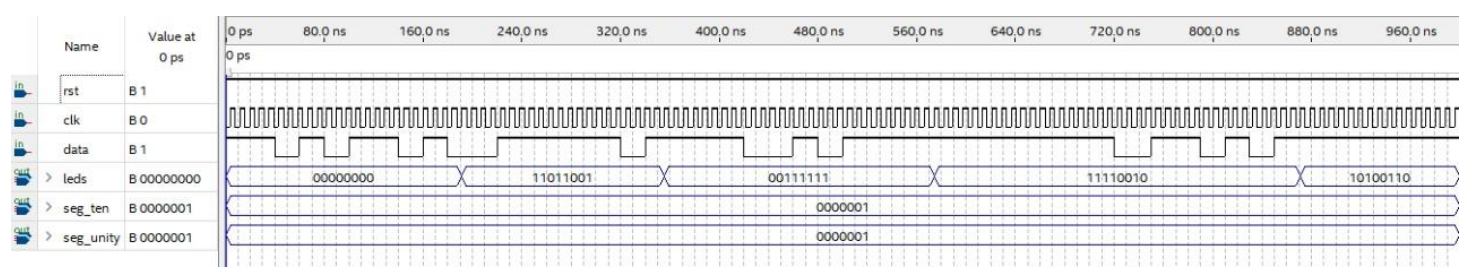

5. Conclusão

Com a finalização deste projeto UART e a utilização da linguagem Verilog, nossa equipe teve a oportunidade de aplicar os conhecimentos vistos em aula de maneira tal que conseguimos ver como circuitos digitais básicos que existem no nosso cotidiano realmente funcionam. O projeto conta com a divisão em módulos, que foram testados na plataforma Quartus e explicados individualmente, sendo, então, consolidado o funcionamento do trabalho como um todo.

Logo, concluímos que há uma grande importância em conhecer o funcionamento de uma UART e suas aplicações para o desenvolvimento de um profissional da área de tecnologia. Ainda, pudemos observar, na prática, como são suas waveforms (desenvolvidas no Quartus). Dessa forma, esse trabalho nos forneceu não só conhecimento teórico, mas também prático e usual.